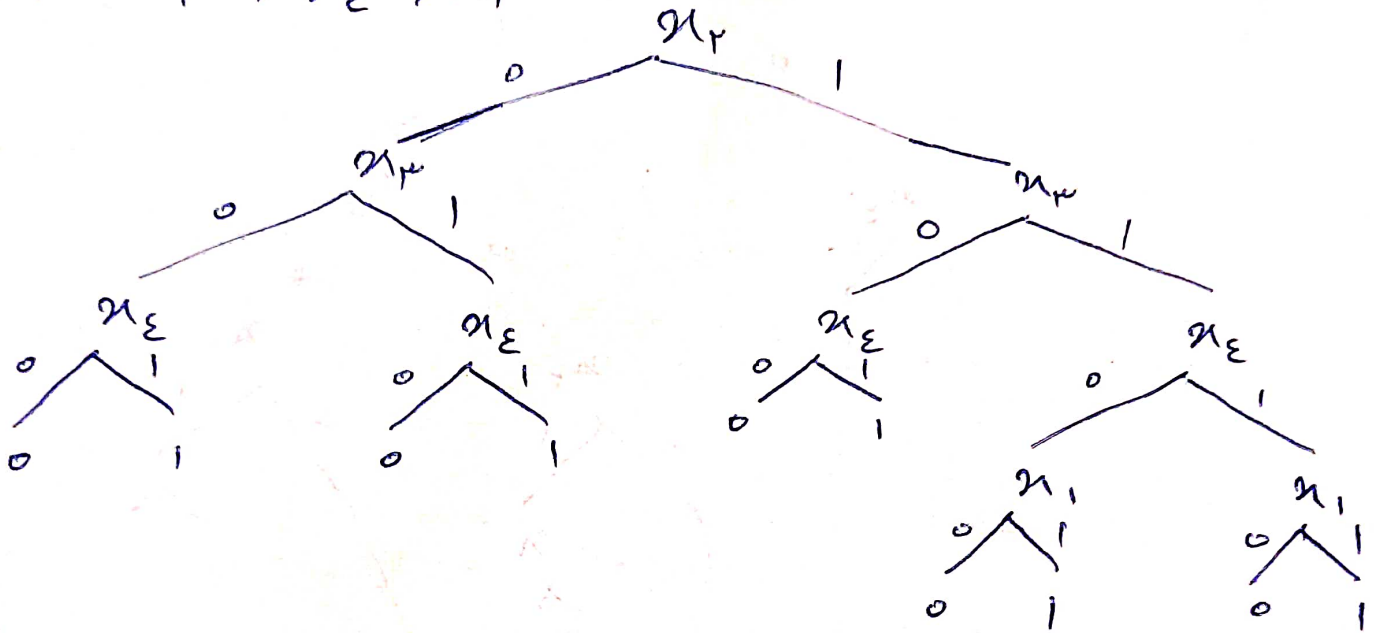


سوال یک

$$F = x_1 x_r x_p + x_1 \overline{x_p} x_r x_1 + x_1 \overline{x_r} x_1 + x_1 \overline{x_r} \overline{x_1} \\ + x_1 \overline{x_p} x_r \overline{x_1} = x_1 x_r x_p + x_1 \overline{x_p} x_r + x_1 \overline{x_r} \\ = x_1 x_r x_p + x_1 \overline{x_p} + x_1 \overline{x_r}$$

if $x_r \rightarrow x_p \rightarrow x_1$




$$\text{Cost} = F + F + F + \delta + \delta + 4 = 21$$

if $x_1 \rightarrow x_r \rightarrow x_p \rightarrow x_1$ (graph of question)

$$\text{Cost} = F + \delta + F + F + \delta + 4 = 21$$

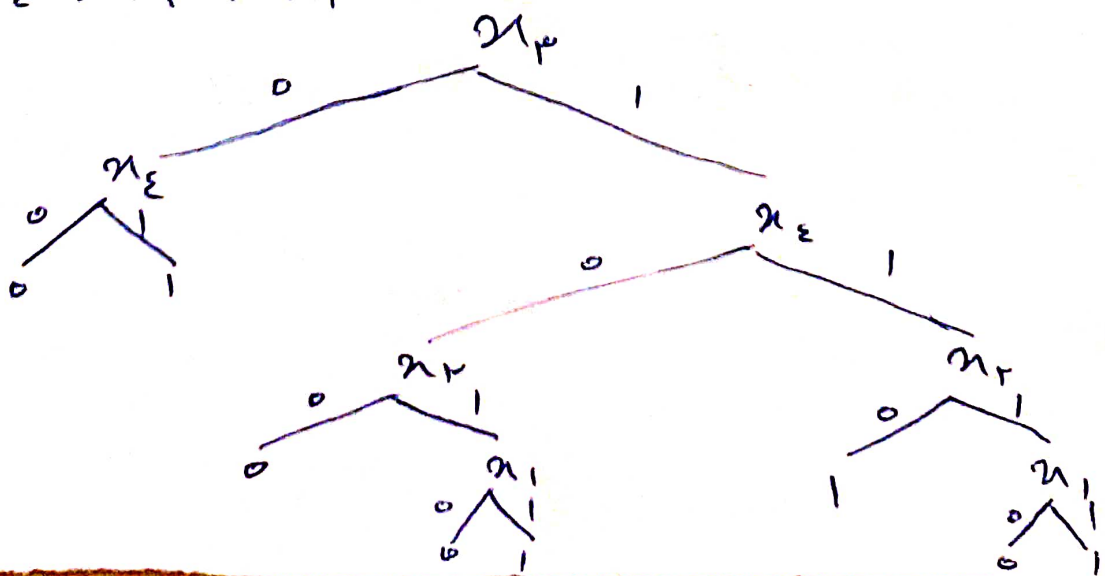
if $x_r \rightarrow x_1 \rightarrow x_p \rightarrow x_1$



$$\text{Cost} = 3 + 0 + 4 + 0 + 0 = 7$$

So the best BDD order is $x_r \rightarrow x_e \rightarrow x_r \rightarrow x_i$

The ROBDD is:

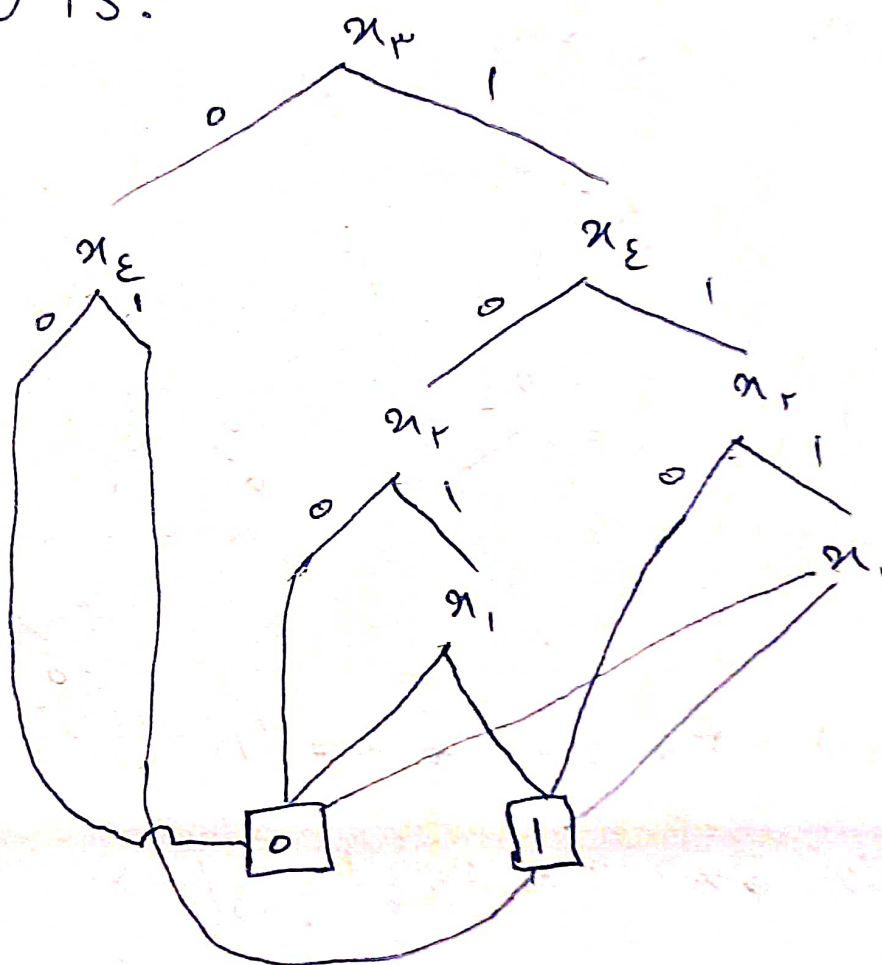

state 1) $X=0, S_1=0, S_0=0 \rightarrow G=0$

سوال (د) قیمت (۱)

$$\rightarrow F = (B_0 + \bar{Z})(\bar{B}_0 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_0=1 \rightarrow Z=1 \\ B_0=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$$

state 2) $X=0, S_1=0, S_0=1 \rightarrow G=0$

$$\rightarrow F = (B_1 + \bar{Z})(\bar{B}_1 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_1=1 \rightarrow Z=1 \\ B_1=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$$

state 3) $X=0, S_1=1, S_0=0 \rightarrow G=0$

$$\rightarrow F = (\bar{B}_1 + \bar{Z})(B_1 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_1=1 \rightarrow Z=0 \\ B_1=0 \rightarrow Z=1 \end{cases}$$

state 4) $X=0, S_1=1, S_0=1 \rightarrow G=0$

$$\rightarrow F = (B_r + \bar{Z})(\bar{B}_r + Z) \rightarrow \begin{cases} B_r=1 \rightarrow Z=1 \\ B_r=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$$

state 5) $X=1, S_1=0, S_0=0 \rightarrow G=1$

$$\rightarrow F = Z(B_0 + \bar{Z})(\bar{B}_0 + Z) \rightarrow Z=1 \rightarrow B_0=1$$

state 6) $X=1, S_1=0, S_0=1 \rightarrow G=0$

$$\rightarrow F = \bar{Z}(B_1 + \bar{Z})(\bar{B}_1 + Z) \rightarrow Z=0 \rightarrow B_1=0$$

state 7) $X=1, S_1=1, S_0=0 \rightarrow G=1$

$$\rightarrow F = Z(\bar{B}_1 + \bar{Z})(B_1 + Z) \rightarrow Z=1 \rightarrow B_1=0$$

state 8) $X=1, S_1=1, S_0=1 \rightarrow G=1$

$\rightarrow F = Z(B_r + \bar{Z})(\bar{B}_r + Z) \rightarrow Z=1 \rightarrow B_r=1$

we have no conflict $\rightarrow B_0=1, B_1=0, B_r=1$

state 1) $X=0, S_1=0, S_0=0 \rightarrow G=0$

تمت هنا

$\rightarrow F = (B_0 + \bar{Z})(\bar{B}_0 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_0=1 \rightarrow Z=1 \\ B_0=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$

state 2) $X=0, S_1=0, S_0=1 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = (B_1 + \bar{Z})(\bar{B}_1 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_1=1 \rightarrow Z=1 \\ B_1=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$

state 3) $X=0, S_1=1, S_0=0 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = (\bar{B}_1 + \bar{Z})(B_1 + Z) \rightarrow \begin{cases} B_1=1 \rightarrow Z=0 \\ B_1=0 \rightarrow Z=1 \end{cases}$

state 4) $X=0, S_1=1, S_0=1 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = (B_r + \bar{Z})(\bar{B}_r + Z) \rightarrow \begin{cases} B_r=1 \rightarrow Z=1 \\ B_r=0 \rightarrow Z=0 \end{cases}$

state 5) $X=1, S_1=0, S_0=0 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = \bar{Z}(B_0 + \bar{Z})(\bar{B}_0 + Z) \rightarrow Z=0 \rightarrow B_0=0$

state 6) $X=1, S_1=0, S_0=1 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = \bar{Z}(B_1 + \bar{Z})(\bar{B}_1 + Z) \rightarrow Z=0 \rightarrow B_1=0$


State Z) $\bar{X}=1, S_1=1, S_0=0 \rightarrow G=0$

$\rightarrow F = \bar{Z}(\bar{B}_1 + \bar{Z})(B_1 + Z) \rightarrow Z=0 \rightarrow B_1=1$ conflict!

سؤال من قسم الف

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \\
 &+ \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + AC\bar{D} = \bar{A}(\bar{B} + \bar{D})
 \end{aligned}$$

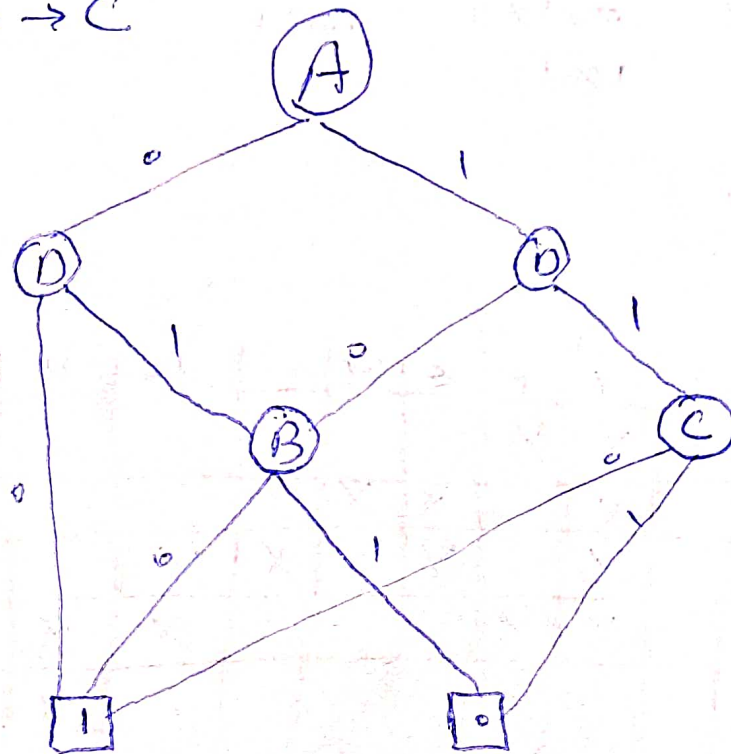ii) $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$



$$cost = 4 + 4 + 4 + 2 = 14$$

سوال سمت ب

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000	X	X	X	X												
0001	X		X		X	X										
0010	X		X				X	X								
0011			X	X												
0100																
0101																
0110																
0111																
1000																
1001																
1010																
1011																
1100																
1101																
1110																
1111																

$$PI = \{0000, 1001, 0010, 0001\}$$


$$f = \bar{A}\bar{B} + AC\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}$$

$$cost = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15$$

critical Path = 1 multiplier + 5 adder سوال چهار، مدت الف

$$= 2ns + 5 \times 1ns = 7ns$$
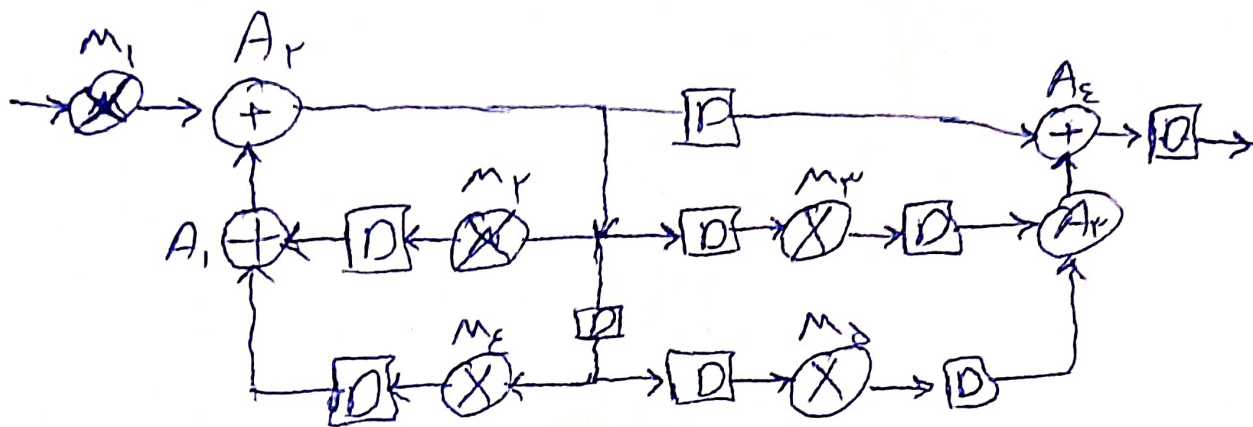
$$\text{maximum clock frequency} = \frac{1}{7 \times 10^{-9}} = 142.857 \text{ MHz}$$



مدت ب

باتوجه به تئران مدار است این را نکسیم.

critical Path = 1 multiplier + 2 adder = 2ns + 2 \times 1ns = 4ns

$$\text{maximum clock frequency} = \frac{1}{4 \times 10^{-9}} = 250 \text{ MHz}$$